

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称: 计算机组成与设计

姓名: 张晋恺

学院: 竺可桢学院

系: 所在系

专业: 计算机科学与技术

学号: 3230102400

指导教师: 刘海风

2024年11月23日



在开始之前，我梳理了一下 SCPU 的基本模块结构，如下图所示：

 


图 1: SCPU 基本模块结构

其中的 ALU 和 RegFile 模块我们已经在 lab1 中完成, 可以直接使用总的来说。我设计的 SCPU 主要包括：

1. ScpuCtrl 模块, 用于控制信号的生成
  - ALU Ctrl 生成 ALU 的控制信号
  - MainCtrl 生成主控制信号
2. Datapath 模块, 用于数据通路的设计
  - ALU 模块, 用于执行运算
  - RegFile 模块, 用于寄存器的读写
  - ImmGen 模块, 用于生成立即数
  - PC 模块, 用于 PC 的更新
  - 以及其他逻辑组合电路

3. SCPU 模块, 用于整合所有模块, 构成一个完整的 CPU

接下来我将按顺序介绍各个模块的设计思路和实现方法

# 各个模块的设计

## ScpuCtrl 模块

我首先从最基本的 ALU 指令开始，依次扩展全部指令，在这个过程中依次为每个指令设计控制信号，最终得到了如下的控制信号表：

Selector output	ImmSel	ALUSrc_B	MemtoReg	Jump	Branch	RegWrite	MemRW	ALU_Control	CPU_MIO	signal	width
ALU_op	x	0	ALU	0	0	1	0	*	0	x	x
ALU_imm	I-Type	1	ALU	0	0	1	0	*	0	x	x
Load	I-Type	1	MEM	0	0	1	0	add	1	*	*
JALR	I-Type	1	PC+4	2'b11	0	1	0	add	0	x	x
Store	S-Type	1	x	0	0	0	1	add	1	*	*
Branch	B-Type	x	x	0	*	0	0	*	0	x	x
JAL	J-Type	x	PC+4	2'b10	0	1	0	null	0	x	x
LUI	U-Type	x	LUI	0	0	1	0	null	0	x	x
AUIPC	U-Type	x	AUIPC	0	0	1	0	null	0	x	x

表 1: Control Signals

x 代表不考虑，可以置 0，或其他值；\* 代表由 fun3 和 fun7 决定；  
具体代码如下

### MainCtrl.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 `include "SCPU_header.vh"
4
5 module MainCtrl(
6     input [4:0]      OPcode,
7     input [2:0]      Fun3,
8     input            Fun7,
9     output reg [2:0] ImmSel,
10    output reg        ALUSrc_B,
11    output reg [2:0]  MemtoReg,
12    output reg [1:0]  Jump, //jal-10 jalr-11
13    output reg [4:0]  Branch, //beq-0001 bne-0010 blt,bltu-0100
14    ↪ bge,bgeu-1000
15    output reg        signal, //used for load/store instructions, 1 for
16    ↪ unsigned, 0 for signed
17    output reg [1:0]  width,
```

```

16     output reg          RegWrite,
17     output reg          MemRW, //0 for read, 1 for write
18     output reg [1:0]    ALU_op,
19     output reg          CPU_MIO //1 enable, 0 disable
20 );
21
22
23
24 always @(*) begin
25     case(OPCode)
26     `OPCODE_ALU: begin // add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra, slt,
        ↪     sltu
27         ImmSel = 3'b000;
28         ALUSrc_B = 0;
29         MemtoReg = `MEM2REG_ALU;
30         Jump = 2'b00;
31         Branch = 4'b0000;
32         RegWrite = 1;
33         MemRW = 0;
34         ALU_op = 2'b10;
35         CPU_MIO = 0;
36         signal = 0;
37         width = 2'b00;
38     end
39
40     `OPCODE_ALU_IMM: begin // addi, andi, ori, xori, slti, sltiu, slli,
        ↪     srli, srai
41         ImmSel = `IMM_SEL_I;
42         ALUSrc_B = 1;
43         MemtoReg = 3'b000;
44         Jump = 2'b00;
45         Branch = 4'b0000;
46         RegWrite = 1;
47         MemRW = 0;
48         ALU_op = 2'b11;
49         CPU_MIO = 0;
50         signal = 0;
51         width = 2'b00;
52     end
53
54     `OPCODE_LOAD: begin // lb, lh, lw, lbu, lhu
55         ImmSel = `IMM_SEL_I;
56         ALUSrc_B = 1;
57         MemtoReg = `MEM2REG_MEM;
58         Jump = 2'b00;

```

```

59     Branch = 4'b0000;
60     RegWrite = 1;
61     MemRW = 0;
62     ALU_op = 2'b00;
63     CPU_MIO = 1;
64     signal = Fun3[2];
65     width = Fun3[1:0];
66 end
67
68 `OPCODE_JALR: begin // jalr
69     ImmSel = `IMM_SEL_I;
70     ALUSrc_B = 1;
71     MemtoReg = `MEM2REG_PC_PLUS;
72     Jump = 2'b11;
73     Branch = 4'b0000;
74     RegWrite = 1;
75     MemRW = 0;
76     ALU_op = 2'b00;
77     signal = 0;
78     width = 2'b00;
79     CPU_MIO = 0;
80 end
81
82 `OPCODE_STORE: begin // sb, sh, sw imm(rs1) <- rs2
83     ImmSel = `IMM_SEL_S;
84     ALUSrc_B = 1;
85     MemtoReg = 3'b000;
86     Jump = 2'b00;
87     Branch = 4'b0000;
88     RegWrite = 0;
89     MemRW = 1;
90     ALU_op = 2'b00;
91     CPU_MIO = 1;
92     signal = 0;
93     width = Fun3[1:0];
94 end
95
96 `OPCODE_BRANCH: begin // beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu
97     ImmSel = `IMM_SEL_B;
98     ALUSrc_B = 0;
99     MemtoReg = 3'b000;
100    Jump = 2'b00;
101    case(Fun3)
102    `FUNC_EQ: Branch = 4'b0001; // beq
103    `FUNC_NE: Branch = 4'b0010; // bne

```

```

104     `FUNC_LT: Branch = 4'b0100; // blt
105     `FUNC_GE: Branch = 4'b1000; // bge
106     `FUNC_LTU: Branch = 4'b0100; // bltu
107     `FUNC_GEU: Branch = 4'b1000; // bgeu
108     default: Branch = 4'b0000;
109     endcase
110     RegWrite = 0;
111     MemRW = 0;
112     ALU_op = 2'b01;
113     CPU_MIO = 0;
114     signal = 0;
115     width = 2'b00;
116 end
117
118 `OPCODE_JAL : begin // jal
119     ImmSel = `IMM_SEL_J;
120     ALUSrc_B = 0;
121     MemtoReg = `MEM2REG_PC_PLUS;
122     Jump = 2'b10;
123     Branch = 4'b0000;
124     RegWrite = 1;
125     MemRW = 0;
126     ALU_op = 2'b00;
127     CPU_MIO = 0;
128     signal = 0;
129     width = 2'b00;
130 end
131
132 `OPCODE_LUI: begin // lui
133     ImmSel = `IMM_SEL_U;
134     ALUSrc_B = 0;
135     MemtoReg = `MEM2REG_LUI;
136     Jump = 2'b00;
137     Branch = 4'b0000;
138     RegWrite = 1;
139     MemRW = 0;
140     ALU_op = 2'b00;
141     CPU_MIO = 0;
142     signal = 0;
143     width = 2'b00;
144 end
145
146 `OPCODE_AUIPC: begin // auipc
147     ImmSel = `IMM_SEL_U;
148     ALUSrc_B = 0;

```

```

149     MemtoReg = `MEM2REG_AUIPC;
150     Jump = 2'b00;
151     Branch = 4'b0000;
152     RegWrite = 1;
153     MemRW = 0;
154     ALU_op = 2'b00;
155     CPU_MIO = 0;
156     signal = 0;
157     width = 2'b00;
158 end
159
160 default: begin
161     ImmSel = 3'b000;
162     ALUSrc_B = 0;
163     MemtoReg = 3'b000;
164     Jump = 2'b00;
165     Branch = 4'b0000;
166     RegWrite = 0;
167     MemRW = 0;
168     ALU_op = 2'b00;
169     CPU_MIO = 0;
170     signal = 0;
171     width = 2'b00;
172 end
173 endcase
174 end
175
176 endmodule

```

MainCtrl 模块主要是根据指令的 opcode 和 fun3,fun7, 来生成控制信号, 其中的 fun3, 7 和 opcode 是从指令中提取出来的, 具体的提取方法在后面的 Datapath 模块中会介绍

对于每一种指令, 我根据 OPcode 所对应的不同的操作, 根据上面所总结出来的表格, 生成对应的控制信号, 接口说明如下:

1. `input [4:0] opcode`: 指令的 opcode
2. `input [2:0] fun3`: 指令的 fun3
3. `input fun7`: 指令的 fun7
4. `output reg [2:0] ImmSel`: 立即数的选择信号, 用于 ImmGen 模块, 有 5 种选择, 分别是 I-Type, S-Type, B-Type, U-Type, J-Type

5. `output reg ALUSrc_B`: ALU 的第二个操作数的选择信号, 有两种选择, 分别是 0 和 1, 对应选择寄存器的值和立即数
6. `output reg [2:0] MemtoReg`: 写回寄存器的数据来源选择信号, 有 5 种选择, 分别是 ALU, MEM, PC+4, LUI, AUIPC
7. `output reg [1:0] Jump`: 跳转指令的类型选择信号, 有 3 种选择, 分别是 JALR(11), JAL(10), 其他 (00)
8. `output reg [4:0] Branch`: 分支指令的类型选择信号, 有 4 种选择, 分别是 beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu
9. `output reg signal`: 用于 load/store 指令的信号, 1 表示无符号, 0 表示有符号
10. `output reg [1:0] width`: 用于 load 指令的信号, 表示读取的数据的宽度, 有三种选择, 分别是 1 和 2 和 4
11. `output reg RegWrite`: 是否写回寄存器的信号, 1 表示写回, 0 表示不写回
12. `output reg MemRW`: 内存读写的信号, 1 表示写, 0 表示读
13. `output reg [1:0] ALU_op`: ALU 的操作类型选择信号, 有 4 种选择, 分别是 add, 正常 ALU, 立即数 ALU, 比较 ALU;
14. `output reg CPU_MIO`: 是否启用内存 IO 的信号, 1 表示启用, 0 表示不启用

### ALUCtrl.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "SCPU_header.vh"
3
4  module ALU_ctrl(
5      input [2:0]      Fun3,
6      input           Fun7,
7      input [1:0]     ALU_op,
8      output reg [3:0] ALU_Control
9  );
10
11 always @(*) begin
12     case(ALU_op)
13     2'b00: ALU_Control = `ALU_OP_ADD; // add for jal jalr SB-type
14     2'b01: begin
15         case(Fun3) //compare operations
16         `FUNC_EQ: ALU_Control = `ALU_OP_XOR; // xor=0
17         ↪ zero=1,state=(b[0]&zero)

```

```

17     `FUNC_NE: ALU_Control = `ALU_OP_XOR; // xor!=0, zero=0
    ↪     ,state=(b[1]&(~zero))
18     `FUNC_LT: ALU_Control = `ALU_OP_SLT; // slt state=(b[2]&res[1])
19     `FUNC_GE: ALU_Control = `ALU_OP_SLT; // ge state=(b[3]&(~res[1]))
20     `FUNC_LTU: ALU_Control = `ALU_OP_SLTU; // sltus
    ↪     state=(b[2]&res[1])
21     `FUNC_GEU: ALU_Control = `ALU_OP_SLTU; // sltu
    ↪     state=(b[3]&(~res[1]))
22     default: ALU_Control = `ALU_OP_EMPTY;
23     endcase
24 end
25 // R-type normal ALU
26 2'b10: begin
27     case(Fun3)
28     `FUNC_ADD: ALU_Control = Fun7 ? `ALU_OP_SUB : `ALU_OP_ADD; //
    ↪     sub/add
29     `FUNC_SL: ALU_Control = `ALU_OP_SLL; // sll
30     `FUNC_SLT: ALU_Control = `ALU_OP_SLT; // slt
31     `FUNC_SLTU: ALU_Control = `ALU_OP_SLTU; // sltu
32     `FUNC_XOR: ALU_Control = `ALU_OP_XOR; // xor
33     `FUNC_SR: ALU_Control = Fun7 ? `ALU_OP_SRA : `ALU_OP_SRL; //
    ↪     srar/srl
34     `FUNC_OR: ALU_Control = `ALU_OP_OR; // or
35     `FUNC_AND: ALU_Control = `ALU_OP_AND; // and
36     default: ALU_Control = `ALU_OP_EMPTY;
37     endcase
38 end
39 // I-type ALU op Immidiata
40 2'b11: begin
41     case(Fun3)
42     `FUNC_ADD: ALU_Control = `ALU_OP_ADD; // add
43     `FUNC_SL: ALU_Control = `ALU_OP_SLL; // sll
44     `FUNC_SLT: ALU_Control = `ALU_OP_SLT; // slt
45     `FUNC_SLTU: ALU_Control = `ALU_OP_SLTU; // sltu
46     `FUNC_XOR: ALU_Control = `ALU_OP_XOR; // xor
47     `FUNC_SR: ALU_Control = Fun7 ? `ALU_OP_SRA : `ALU_OP_SRL; //
    ↪     sra/srl
48     `FUNC_OR: ALU_Control = `ALU_OP_OR; // or
49     `FUNC_AND: ALU_Control = `ALU_OP_AND; // and
50     default: ALU_Control = `ALU_OP_EMPTY;
51     endcase
52 end
53 default: ALU_Control = `ALU_OP_EMPTY;
54 endcase
55 end

```

56

57

`endmodule`

ALUCtrl 模块主要是根据 fun3 和 fun7, 以及不同的指令类型, 生成 ALU 的操作类型选择信号;

对于 ALU 型操作 (ALU 和 ALUI), 我们只需要根据 fun3 来生成对应的操作类型, fun7 来判断是否有符号操作;

对于地址计算类型, 我们的 ALU 操作类型一直都是 ADD;

对于 Branch 类型, 我们需要根据 fun3 来判断是哪一种比较操作;

### ScpuCtrl.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module ScpuCtrl(
3      input [4:0]      OPcode,
4      input [2:0]      Fun3,
5      input            Fun7,
6      input            MIO_ready,
7      output reg [2:0] ImmSel,
8      output reg       ALUSrc_B,
9      output reg [2:0] MemtoReg,
10     output reg [1:0] Jump, //11 for jalr 10 for jal
11     output reg [3:0] Branch,
12     output reg       RegWrite,
13     output reg       MemRW,
14     output reg [3:0] ALU_Control,
15     output reg       CPU_MIO,
16     output reg       signal,
17     output reg [1:0] width
18 );
19
20 wire [1:0] ALU_op_tmp;
21 wire [2:0] ImmSel_tmp;
22 wire ALUSrc_B_tmp;
23 wire [2:0] MemtoReg_tmp;
24 wire [1:0] Jump_tmp;
25 wire [3:0] Branch_tmp;
26 wire RegWrite_tmp;
27 wire MemRW_tmp;
28 wire [3:0] ALU_Control_tmp;
29 wire CPU_MIO_tmp;
30 wire signal_tmp;
31 wire [1:0] width_tmp;
32

```

```

33 MainCtrl MainCtrl_inst(
34     .OPcode(OPcode),
35     .Fun3(Fun3),
36     .Fun7(Fun7),
37     .ImmSel(ImmSel_tmp),
38     .ALUSrc_B(ALUSrc_B_tmp),
39     .MemtoReg(MemtoReg_tmp),
40     .Jump(Jump_tmp),
41     .Branch(Branch_tmp),
42     .RegWrite(RegWrite_tmp),
43     .MemRW(MemRW_tmp),
44     .ALU_op(ALU_op_tmp),
45     .CPU_MIO(CPU_MIO_tmp),
46     .signal(signal_tmp),
47     .width(width_tmp)
48 );
49
50
51
52 ALU_ctrl ALU_ctrl_inst(
53     .Fun3(Fun3),
54     .Fun7(Fun7),
55     .ALU_op(ALU_op_tmp),
56     .ALU_Control(ALU_Control_tmp)
57 );
58
59
60 always @(*) begin
61     ImmSel = ImmSel_tmp;
62     ALUSrc_B = ALUSrc_B_tmp;
63     MemtoReg = MemtoReg_tmp;
64     Jump = Jump_tmp;
65     Branch = Branch_tmp;
66     RegWrite = RegWrite_tmp;
67     MemRW = MemRW_tmp;
68     ALU_Control = ALU_Control_tmp;
69     CPU_MIO = CPU_MIO_tmp;
70     signal = signal_tmp;
71     width = width_tmp;
72 end
73
74 endmodule
75
76

```



Verilog 代码如下:

**ALU.v** 和 **RegFile.v** 的代码在 lab1 中已经给出, 这里不再赘述

### **ImmGen.v**

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "SCPU_header.vh"
3  module Immgen(
4      input [2:0] ImmSel,
5      input [31:0] inst_field,
6      output reg [31:0] Imm_out
7  );
8
9  always@(*) begin
10     case(ImmSel)
11         // I-type
12         `IMM_SEL_I: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:20]};
13         // S-type
14         `IMM_SEL_S: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:25],
15             ↪ inst_field[11:7]};
16         // B-type
17         `IMM_SEL_B: Imm_out = {{19{inst_field[31]}}, inst_field[31],
18             ↪ inst_field[7], inst_field[30:25], inst_field[11:8], 1'b0};
19         // J-type
20         `IMM_SEL_J: Imm_out = {{11{inst_field[31]}}, inst_field[31],
21             ↪ inst_field[19:12], inst_field[20], inst_field[30:21], 1'b0};
22         // U-type
23         `IMM_SEL_U: Imm_out = {inst_field[31:12], 12'b0};
24         default: Imm_out = 32'b0;
25     endcase
26 end
27
28 endmodule
```

这是立即数生成模块, 根据输入的指令和 ImmSel, 生成对应的立即数并输出

### **PC.v**

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module PC(
3      input clk,
4      input rst,
5      input [31:0] PC_in,
6      input ctrl,
7      output reg [31:0] PC_out
8  );
```

```

9
10     always @(posedge clk or posedge rst) begin
11         if(rst) begin
12             PC_out <= 32'b0;
13         end
14         else if(ctrl) begin
15             PC_out <= PC_in;
16         end
17     end
18
19 endmodule

```

这是 PC 模块，根据输入的 PC，生成下一个 PC 并输出，其实就相当于一个 D 触发器，这也是我们 SCPU 中唯一的一个时序逻辑

### Datapath.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  `include "SCPU_header.vh"
4
5  module Datapath(
6      input clk,
7      input rst,
8      input [31:0] inst_field,
9      input [31:0] data_in,
10     input [3:0] ALU_Control,
11     input [2:0] ImmSel,
12     input [2:0] MemtoReg,
13     input [3:0] Branch,
14     input [1:0] Jump,
15     input ALUSrc_B,
16     input RegWrite,
17     input signal,
18     input [1:0] width,
19     `RegFile_Regs_Outputs
20     output reg [3:0] RAM_wt_bits,
21     output reg [31:0] Data_out,
22     output reg [31:0] ALU_out,
23     output reg [31:0] PC_out
24 );
25
26
27 reg [31:0] Wt_data;
28 wire [31:0] A, B;

```

```

29 wire [31:0] ALUSrc_B_Imm;
30 wire [31:0] ALUSrc_B_Reg;
31 wire [31:0] ALUSrc_A_Reg;
32 wire [31:0] Imm_out;
33 wire [31:0] ALU_res;
34 wire [31:0] PC_in;
35 wire [31:0] PC_res;
36 wire [4:0] rd, rs1, rs2;
37 wire Branch_state;
38 wire zero;
39
40 Immgen U1(.inst_field(inst_field), .ImmSel(ImmSel), .Imm_out(Imm_out));
41
42
43 assign rd = inst_field[11:7];
44 assign rs1 = inst_field[19:15];
45 assign rs2 = inst_field[24:20];
46
47
48 Regs U2(.clk(clk),
49 .rst(rst),
50 .Rs1_addr(rs1),
51 .Rs2_addr(rs2),
52 .Wt_addr(rd),
53 .Wt_data(Wt_data),
54 .RegWrite(RegWrite),
55 `RegFile_Regs_Arguments
56 .Rs1_data(ALUSrc_A_Reg),
57 .Rs2_data(ALUSrc_B_Reg)
58 );
59 //ALU input
60 assign ALUSrc_B_Imm = Imm_out;
61 assign A = ALUSrc_A_Reg;
62 assign B = ALUSrc_B ? ALUSrc_B_Imm : ALUSrc_B_Reg;
63 ALU U3(.A(A), .B(B), .ALU_operation(ALU_Control), .res(ALU_res),
64 ↪ .zero(zero));
65 assign Branch_state = (Branch[0] & zero) | (Branch[1] & ~zero) |
66 ↪ (Branch[2] & ALU_res[0]) | (Branch[3] & ~ALU_res[0]);
67 PC U4(.clk(clk), .rst(rst), .PC_in(PC_in), .ctrl(1'b1), .PC_out(PC_res));
68 assign PC_in = Jump[1] ? (Jump[0] ? ALU_res : Imm_out + PC_res) :
69 ↪ (Branch_state ? (Imm_out + PC_res) : (PC_res + 4));
70 always @(*) begin
71     ALU_out = ALU_res;
72     PC_out = PC_res;
73 //sb sh sw

```

```

71     case({signal, width, ALU_res[1:0]})
72         {`FUNC_BYTE, `MOD_ZERO}: begin
73             Data_out = {24'b0, ALUSrc_B_Reg[7:0]};
74             RAM_wt_bits = 4'b0001;
75         end
76         {`FUNC_BYTE, `MOD_ONE}: begin
77             Data_out = {16'b0, ALUSrc_B_Reg[7:0], 8'b0};
78             RAM_wt_bits = 4'b0010;
79         end
80         {`FUNC_BYTE, `MOD_TWO}: begin
81             Data_out = {8'b0, ALUSrc_B_Reg[7:0], 16'b0};
82             RAM_wt_bits = 4'b0100;
83         end
84         {`FUNC_BYTE, `MOD_THREE}: begin
85             Data_out = {ALUSrc_B_Reg[7:0], 24'b0};
86             RAM_wt_bits = 4'b1000;
87         end
88         {`FUNC_HALF, `MOD_ZERO}: begin
89             Data_out = {16'b0, ALUSrc_B_Reg[15:0]};
90             RAM_wt_bits = 4'b0011;
91         end
92         {`FUNC_HALF, `MOD_ONE}: begin
93             Data_out = {8'b0, ALUSrc_B_Reg[15:0], 8'b0};
94             RAM_wt_bits = 4'b0110;
95         end
96         {`FUNC_HALF, `MOD_TWO}: begin
97             Data_out = {ALUSrc_B_Reg[15:0], 16'b0};
98             RAM_wt_bits = 4'b1100;
99         end
100        {`FUNC_WORD, `MOD_ZERO}: begin
101            Data_out = ALUSrc_B_Reg;
102            RAM_wt_bits = 4'b1111;
103        end
104        default: begin
105            Data_out = 32'b0;
106            RAM_wt_bits = 4'b0000;
107        end
108    endcase
109
110    //lb lh lw lbu lhu
111    case(MemtoReg)
112        `MEM2REG_ALU: Wt_data = ALU_res;
113        `MEM2REG_MEM: begin
114            case({signal, width, ALU_res[1:0]})
115                {`FUNC_BYTE, `MOD_ZERO}: Wt_data = {{24{data_in[7]}},
                ↵ data_in[7:0]};

```

```

116     {`FUNC_BYTE, `MOD_ONE}: Wt_data = {{24{data_in[15]}},
      ↪ data_in[15:8]};
117     {`FUNC_BYTE, `MOD_TWO}: Wt_data = {{24{data_in[23]}},
      ↪ data_in[23:16]};
118     {`FUNC_BYTE, `MOD_THREE}: Wt_data = {{24{data_in[31]}},
      ↪ data_in[31:24]};
119     {`FUNC_HALF, `MOD_ZERO}: Wt_data = {{16{data_in[15]}},
      ↪ data_in[15:0]};
120     {`FUNC_HALF, `MOD_ONE}: Wt_data = {{16{data_in[23]}},
      ↪ data_in[23:8]};
121     {`FUNC_HALF, `MOD_TWO}: Wt_data = {{16{data_in[31]}},
      ↪ data_in[31:16]};
122     {`FUNC_WORD, `MOD_ZERO}: Wt_data = data_in;
123
124     //unsigned lbu lhu
125     {`FUNC_BYTE_UNSIGNED, `MOD_ZERO}: Wt_data = {{24{1'b0}},
      ↪ data_in[7:0]};
126     {`FUNC_BYTE_UNSIGNED, `MOD_ONE}: Wt_data = {{24{1'b0}},
      ↪ data_in[15:8]};
127     {`FUNC_BYTE_UNSIGNED, `MOD_TWO}: Wt_data = {{24{1'b0}},
      ↪ data_in[23:16]};
128     {`FUNC_BYTE_UNSIGNED, `MOD_THREE}: Wt_data = {{24{1'b0}},
      ↪ data_in[31:24]};
129     {`FUNC_HALF_UNSIGNED, `MOD_ZERO}: Wt_data = {{16{1'b0}},
      ↪ data_in[15:0]};
130     {`FUNC_HALF_UNSIGNED, `MOD_ONE}: Wt_data = {{16{1'b0}},
      ↪ data_in[23:8]};
131     {`FUNC_HALF_UNSIGNED, `MOD_TWO}: Wt_data = {{16{1'b0}},
      ↪ data_in[31:16]};
132
133     default: Wt_data = 32'b0;
134     endcase
135     end
136     `MEM2REG_PC_PLUS: Wt_data = PC_res + 4;
137     `MEM2REG_LUI: Wt_data = Imm_out;
138     `MEM2REG_AUIPC: Wt_data = Imm_out + PC_res;
139     default: Wt_data = 32'b0;
140     endcase
141 end
142 endmodule

```

Datapath 模块主要是将 ALU, RegFile, ImmGen, PC, ScpuCtrl 模块整合在一起，构成一个完整的数据通路

具体的代码解释如下

# SCPU 数据通路模块解析

这段代码实现了一个简化的 SCPU (Simple CPU) 数据通路模块 (Datapath)。模块功能包括指令解码、寄存器文件操作、ALU 运算、程序计数器 (PC) 的更新, 以及存储器访问相关逻辑。

## 输入信号

- `clk` 和 `rst`: 时钟和复位信号, 控制数据通路的时序。
- `inst_field`: 当前的指令字段 (32 位), 提供操作码及操作数相关信息。
- `data_in`: 存储器读取的数据输入。
- `ALU_Control`: 控制 ALU 运算类型的信号。
- `ImmSel`: 决定立即数 (`Imm_out`) 的生成方式。
- `MemtoReg`: 决定写回寄存器的数据来源。
- `Branch`: 决定分支跳转逻辑。
- `Jump`: 决定跳转方式。
- `ALUSrc_B`: 决定 ALU 的第二操作数来源 (寄存器值或立即数)。
- `RegWrite`: 控制寄存器文件的写入使能。
- `signal` 和 `width`: 用于存储器读写操作的类型和宽度。

## 输出信号

- `RAM_wt_bits`: 存储器写入时的字节使能信号。
- `Data_out`: 写入存储器的数据。
- `ALU_out`: ALU 计算结果。
- `PC_out`: 当前的程序计数器值。

## 功能模块及信号流动

### 1. 立即数生成 (Immgen)

- 负责根据 ImmSel 选择立即数类型，并生成适当的立即数。
- 输入：指令字段 (inst\_field) 和立即数选择信号 (ImmSel)。
- 输出：Imm\_out, 立即数值。

### 2. 寄存器文件 (Regs)

- Regs 模块实现了寄存器文件的操作。
- 输入：
  - Rs1\_addr 和 Rs2\_addr: 从 inst\_field 中解析出的源寄存器地址。
  - Wt\_addr: 目标寄存器地址。
  - Wt\_data: 待写入数据。
  - RegWrite: 写使能信号。
- 输出：
  - Rs1\_data 和 Rs2\_data, 分别传递到 ALU 的操作数 A 和 B。

### 3. ALU 计算 (ALU)

- ALU 模块实现算术与逻辑运算。
- 输入：
  - A: 第一操作数 (寄存器值)。
  - B: 第二操作数 (寄存器值或立即数)。
  - ALU\_operation: 决定运算类型 (如加法、减法、与、或等)。
- 输出：
  - res (ALU\_res): 运算结果。
  - zero: 零标志, 用于分支控制。

## 4. 分支和跳转逻辑

- 根据 Branch 和 Jump 信号控制 PC 更新：
  - 普通顺序：PC\_res + 4。
  - 条件分支：Imm\_out + PC\_res。
  - 跳转：Imm\_out 或 ALU\_res。

## 5. 存储器访问

- 写入存储器：
  - 根据 signal 和 width，生成不同的字节使能信号（RAM\_wt\_bits）以及写入数据（Data\_out）。
  - 支持 sb（字节存储）、sh（半字存储）、sw（字存储）。
- 读取存储器：
  - 根据 MemtoReg 决定写回寄存器的数据：
    - \* 从存储器读取的 data\_in。
    - \* ALU\_res。
    - \* 特殊数据（如 PC + 4、Imm\_out）。

## 6. PC 更新（PC）

- PC 模块实现了程序计数器的更新逻辑，支持以下操作：
  - 顺序执行。
  - 条件分支。
  - 无条件跳转。

## 写回逻辑分析

根据 MemtoReg 决定最终写入寄存器的数据（Wt\_data）：

1. MEM2REG\_ALU：写回 ALU\_res。
2. MEM2REG\_MEM：写回存储器读取的数据，根据 signal 和 width 控制。
3. MEM2REG\_PC\_PLUS：写回 PC + 4，用于跳转指令（如 jal）。

4. MEM2REG\_LUI: 写回立即数 (lui 指令)。
5. MEM2REG\_AUIPC: 写回 PC + Imm\_out (auipc 指令)。

## 二、实验结果与分析

### ScpuCtrl 模块的仿真

仿真代码如下

```
1  `timescale 1ns/1ps
2
3  // `include "SCPU_header.vh"
4
5  module SCPU_ctrl_tb();
6      reg [4:0]    OPcode;
7      reg [2:0]    Fun3;
8      reg         Fun7;
9      reg         MIO_ready;
10     wire [2:0]   ImmSel;
11     wire         ALUSrc_B;
12     wire [2:0]   MemtoReg;
13     wire [1:0]   Jump;
14     wire [3:0]   Branch;
15     wire         RegWrite;
16     wire         MemRW;
17     wire [3:0]   ALU_Control;
18     wire         signal; // 0: signed, 1: unsigned
19     wire [1:0]   width; // 0: byte, 1: half-word, 2: word
20     wire         CPU_MIO;
21
22     ScpuCtrl m0 (
23         .OPcode(OPcode),
24         .Fun3(Fun3),
25         .Fun7(Fun7),
26         .MIO_ready(MIO_ready),
27         .ImmSel(ImmSel),
28         .ALUSrc_B(ALUSrc_B),
29         .MemtoReg(MemtoReg),
30         .Jump(Jump),
31         .Branch(Branch),
32         .RegWrite(RegWrite),
33         .MemRW(MemRW),
34         .ALU_Control(ALU_Control),
35         .CPU_MIO(CPU_MIO),
```

```

36     .signal(signal),
37     .width(width)
38 );
39
40     reg [31:0] inst_for_test;
41
42     `define LET_INST_BE(inst) \
43     inst_for_test = inst; \
44     OPCODE = inst_for_test[6:2]; \
45     Fun3 = inst_for_test[14:12]; \
46     Fun7 = inst_for_test[30]; \
47     #5
48
49     initial begin
50         #5;
51         MIO_ready = 0;
52         #5;
53         // R-type
54         `LET_INST_BE(32'h001100B3); //add x1, x2, x1
55         `LET_INST_BE(32'h400080B3); //sub x1, x1, x0
56         `LET_INST_BE(32'h002140B3); //xor x1, x2, x2
57         `LET_INST_BE(32'h002160B3); //or x1, x2, x2
58         `LET_INST_BE(32'h002170B3); //and x1, x2, x2
59         `LET_INST_BE(32'h002110B3); //sll x1, x2, x2
60         `LET_INST_BE(32'h002150B3); //srl x1, x2, x2
61         `LET_INST_BE(32'h402150B3); //sra x1, x2, x2
62         `LET_INST_BE(32'h002120B3); //slt x1, x2, x2
63         `LET_INST_BE(32'h002130B3); //sltu x1, x2, x2
64
65         // I-type
66         `LET_INST_BE(32'h3E810093); //addi x1, x2, 1000
67         `LET_INST_BE(32'h00A14093); //xori x1, x2, 10
68         `LET_INST_BE(32'h00116093); //ori x1, x2, 1
69         `LET_INST_BE(32'h00017093); //andi x1, x2, 0
70         `LET_INST_BE(32'h01411093); //slli x1, x2, 20
71         `LET_INST_BE(32'h00515093); //srli x1, x2, 5
72         `LET_INST_BE(32'h41815093); //srai x1, x2, 24
73         `LET_INST_BE(32'hFFF12093); //slti x1, x2, -1
74         `LET_INST_BE(32'h3FF13093); //sltiu x1, x2, 1023
75
76         `LET_INST_BE(32'h0E910083); //lb x1, 233(x2)
77         `LET_INST_BE(32'h01411083); //lh x1, 20(x2)
78         `LET_INST_BE(32'h00812083); //lw x1, 8(x2)
79         `LET_INST_BE(32'h0E914083); //lbu x1, 233(x2)
80         `LET_INST_BE(32'h01415083); //lhu x1, 20(x2)

```


```

81
82     `LET_INST_BE(32'h004100E7);    //jalr x1, x0, 4
83
84     // S-type
85     `LET_INST_BE(32'hFE110DA3);    //sb x1, -5(x2)
86     `LET_INST_BE(32'h00211023);    //sh x2, 0(x2)
87     `LET_INST_BE(32'h00C0A823);    //sw x12, 16(x1)
88
89     // B-type
90     `LET_INST_BE(32'hFE108AE3);    //beq x1, x1, -12
91     `LET_INST_BE(32'h00211463);    //bne x2, x2, 8
92     `LET_INST_BE(32'h0031C463);    //blt x3, x3, 8
93     `LET_INST_BE(32'hFE425CE3);    //bge x4, x4, -8
94     `LET_INST_BE(32'h0031E463);    //bltu x3, x3, 8
95     `LET_INST_BE(32'hFE427CE3);    //bgeu x4, x4, -8
96
97     // J-type
98     `LET_INST_BE(32'hF9DFF06F);    //jal x0, -100
99     `LET_INST_BE(32'h3FE000EF);    //jal x1, 1023
100
101     // U-type
102     `LET_INST_BE(32'h000000B7);    //lui x1, 0
103     `LET_INST_BE(32'h000640B7);    //lui x1, 0
104     `LET_INST_BE(32'h00000097);    //auipc x1, 0
105     `LET_INST_BE(32'h00064097);    //auipc x1, 100
106
107     #50; $finish();
108 end
109 endmodule


```

对每一种指令, 我们分别分析其仿真结果

# ALU 指令

 

(a) R-type ALU 指令

 


(b) I-type ALU 指令


图 3: ALU 指令仿真结果

可以看到，对于不同的指令，其相关控制信号的输出与我们的表格是一致的。相应的 ALU 操作也是正确的。

# 访存指令和 Jalr 指令

 

(a) Load 指令

 

(b) JALR-Store 指令

图 4: 访存指令仿真结果

可以看到，对于不同的指令，其相关控制信号的输出与我们的表格是一致的，同时对于不同的字节，半字，字的访存指令，其写入数据的长度和符号控制也正常运行，符合我们的预期。

## BJ 指令

 


图 5: Branch 指令仿真结果

Branch 指令和 Jump 指令的控制信号也是正确的，可以看到，对于 Branch 指令，的不同操作，对应的码值也是正确的。



```

13     wire [31:0] PC_out;
14     /* RAM 接出 */
15     wire [31:0] douta;
16     /* ROM 接出 */
17     wire [31:0] spo;
18
19 MyScpu inst0(
20     .clk(clk),
21     .rst(rst),
22     .Data_in(douta),
23     .MIO_ready(CPU_MIO),
24     .inst_in(spo),
25     .RAM_wt_bits(wt_bit),
26     .Addr_out(Addr_out),
27     .Data_out(Data_out),
28     .CPU_MIO(CPU_MIO),
29     .MemRW(MemRW),
30     .PC_out(PC_out)
31 );
32
33
34 RAM_B u1(
35     .clka(~clk),
36     .wea({4{MemRW}} & wt_bit),
37     .addra(Addr_out[11:2]),
38     .dina(Data_out),
39     .douta(douta)
40 );
41
42
43 ROM_in_testbench u2(
44     .addr(PC_out[11:2]),
45     .spo(spo),
46 );
47
48 endmodule

```

其中的 ROM 模块是根据实验文档中给出的验收代码生成的，如果我们的 CPU 能够正确运行，那么其最后的 x31 寄存器的值会是 0x666；

由于仿真波形过长，我们只展示最后 x31 为 0x666 的部分

Reg29[31:0]	00000000	00d0c0a0
Reg30[31:0]	00000000	000002b0
Reg31[31:0]	00000000	00000666

图 7: SCPU 总体仿真结果

可以看到，我们的 CPU 能够正确运行，最后的 x31 寄存器的值为 0x666；

## SCPU 的综合与实现

将 lab2 中的 SCPU 替换为我们实现的 SCPU，对 CSSTE 文件进行修改，我们将所有 debug 信号从 datapath 和 ctrl 模块中输出，以便于我们的观察；

最后上板的结果如下

```

x0: 00000000   ra: FFFFFFFF   sp: 00000000   gp: 40000000   tp: 40000000
x1: F8000000   t1: C0000000   t2: 80000000   s0: 00000001   s1: 00000001
x2: 00000000   a1: C0000000   a2: 00000001   a3: 00000000   a4: 00000000
x3: 00000000   a6: 00000000   a7: 00000000   s2: 00000020   s3: 00000000
x4: 000002A4   s5: 000002A4   s6: 00000000   s7: 00000000   s8: 00000000
x5: 00000000   s10:00000000  s11:000000D0  t3: 000000D0  t4: 00D0CBA0
x6: 000002B0   t6: 00000666

rs1: 00 rs1_val: 00000000
rs2: 00 rs2_val: 00000000
rd: 00 reg_i_data: 00000000   reg_wen: 1

is_imm: 0   is_auipc: 0   is_lui: 0   imm: 00000000
a_val: 00000000 b_val: 00000000 alu_ctrl: 0   cmp_ctrl: 0
alu_res: 00000000   cmp_res: 0

is_branch: 0   is_jal: 0   is_jalr: 0
do_branch: 0   pc_branch: 000002C0

mem_wen: 0   mem_ren: 0
dmem_o_data: F0000000 dmem_i_data: 00000000 dmem_addr: 00000000

csr_wen: 0   csr_ind: 000   csr_ctrl: 0   csr_r_data: 00000000
mstatus: 00000000 mcause: 00000000 mepc: 00000000 mtval: 00000000
mtvec: 00000320 mie: 00000000 mip: 00000000

```

图 8: SCPU 上板结果

可以看到，我们的 CPU 能够正确运行，最后的 x31 寄存器的值为 0x666；最后进入 dummy 循环；

### 三、讨论与实验心得

在本次实验一开始，我就想着不按照 4-1 和 4-2 的顺序做，首先我去智云课堂上看了姜老师的课，跟着她从 ALU 指令开始，一步步给 datapath 增加新的指令，这样的过程结束后，我对整个 SCPU 的结构有了清晰的认识，也对各种指令的执行过程以及控制信号有了更深的理解。然后我再开始画 datapath，感觉十分顺利，然后再完成了控制模块，到这里最后的工作只是按照 datapath 进行简单的连线了，十分顺利就写完了代码；

但是我并没有一下子就结束，由于线路很多，我连错了一些地方，以及在定义数据类型的时候，我把一些 reg 定义成了 wire，导致了一些赋值上的小错误，这些错误让我花了很多时间去 debug，但是最后还是解决了。

也提升了我对于 verilog 的熟练度，当我最后终于在仿真波形里面看到了 0x666 的时候，我感到了很大的成就感，也让我对接下来的中断处理有了更多的信心。